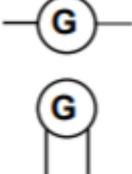
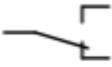
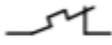
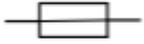


## 6 Klasse Technik

Verschaffe dir einen Überblick über die unterschiedlichen Schaltzeichen der Elektrotechnik. Skizziere die Schaltzeichen in deinen Hefter. Erstelle einen Schaltplan für eine Türklingel.

Benennung	Schaltzeichen
Batterie	
Dynamo, Generator	
Solarzelle	
Spannungs- oder Stromquellen- anschluss	
Leiter	
Leitungsabzweigung, lösbar	
Leitungsabzweigung, nicht lösbar	
Ausschalter, Schließer	
Austaster, (Taster)	
Eintaster	

Benennung	Schaltzeichen
Umschalter, Wechselschalter, Wechsler	
Überstromschalter	
Sicherung	
Glühlampe	
Elektromotor	 
Klingel	
Hupe	
Widerstand	
Widerstand mit Anzapfungen	
Heizwiderstand	
Spule	
Elektromagnet, Spule mit Eisenkern	